



# Il livello della Logica digitale


Aniello Minutolo



# Circuiti digitali e algebra di Boole




# Sommario

1. Circuiti digitali e algebra di Boole
  2. Le porte logiche
  3. Rappresentazione algebrica di funzioni booleane
- 

# Architettura a livelli del calcolatore
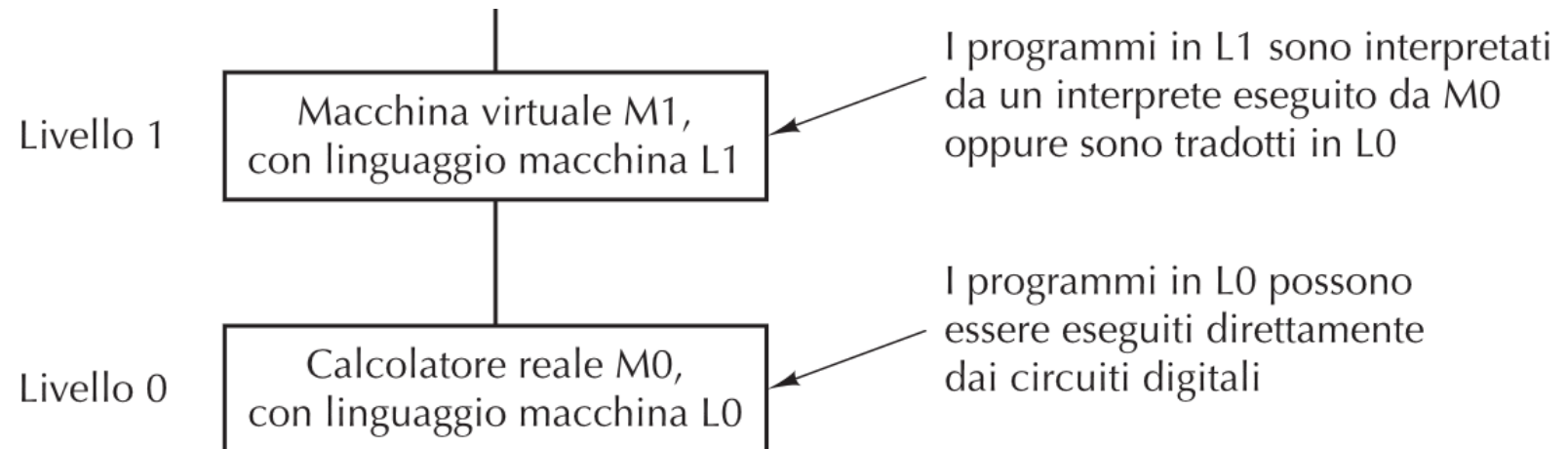
## Un calcolatore è una macchina a livelli


- una macchina virtuale trasforma le istruzioni fornite in un linguaggio di programmazione a un livello inferiore fino al linguaggio macchina;
- l'implementazione progressiva e modulare rende i linguaggi di programmazione indipendenti dall'hardware;
- ogni livello si basa su quello sottostante, creando una gerarchia che semplifica l'interazione tra utente e hardware.



## Livello logico digitale (L0)
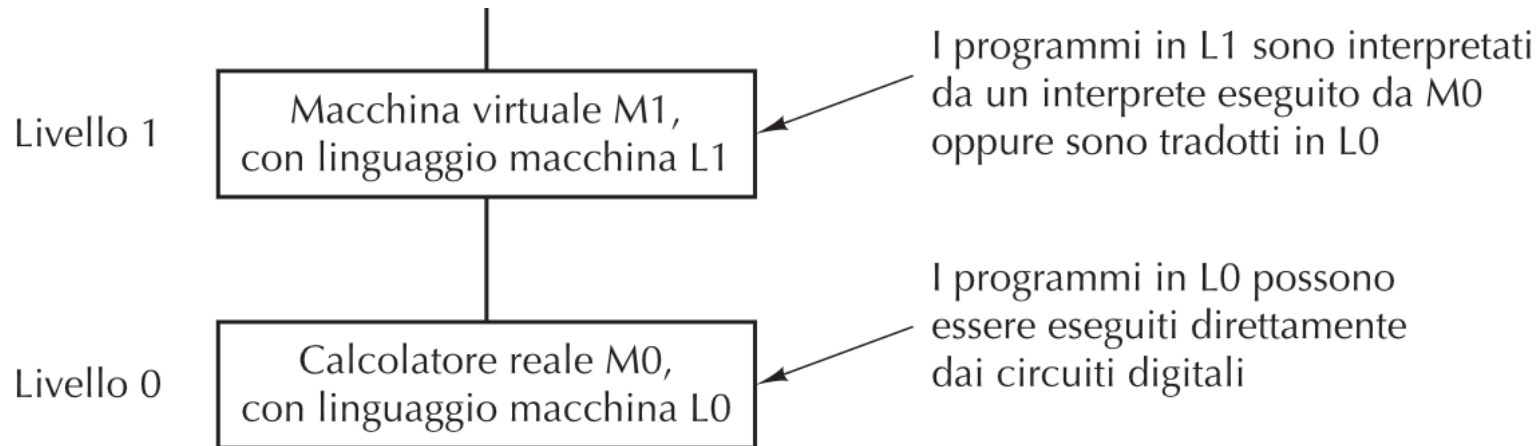
### Il livello L0 rappresenta la logica digitale


- combinazione dei dispositivi elettronici, chiamati porte logiche (gate), che formano le componenti principali del calcolatore;
- il livello L1 utilizza le componenti di L0 per realizzare microarchitetture come data path, registri, ALU e bus di controllo.


 
# Circuiti digitali

Un circuito digitale è un circuito elettronico molto semplice, in cui gli ingressi e le uscite assumono solo due livelli, rappresentati da tensioni elettriche specifiche

- il valore binario **0** è tipicamente rappresentato da una tensione tra 0 e 0,5 volt, mentre il valore **1** tra 1 e 1,5 volt;
- le tensioni al di fuori di questi intervalli non sono ammesse nei circuiti digitali standard.



## Circuiti digitali

Dato un set di input  $i_1, i_2, \dots, i_n$ , un circuito digitale produce un set di output  $o_1, o_2, \dots, o_m$  attraverso  $m$  funzioni booleane  $f_j$

$$\begin{cases} o_1 = f_1(i_1, i_2, \dots, i_n) \\ \vdots \\ o_m = f_m(i_1, i_2, \dots, i_n) \end{cases}$$

Ogni  $f_j(i_1, i_2, \dots, i_n)$  è una funzione booleana (o logica), avente come dominio l'insieme  $\{0, 1\}^n$  e codominio l'insieme  $\{0, 1\}$

$$\begin{aligned} i_k &\in \{0, 1\} \quad \forall k = 1, 2, \dots, n \\ o_j &\in \{0, 1\} \quad \forall j = 1, 2, \dots, m \end{aligned}$$

$$f_j : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\} \quad \forall j = 1, 2, \dots, m$$

# Algebra di Boole

L'algebra di Boole opera con variabili che assumono solo i valori 0 e 1 ed è fondamentale per **descrivere circuiti digitali**

- **George Boole** sviluppò questa algebra nel XIX secolo come strumento per il ragionamento logico-matematico.



# Algebra di Boole

## Nell'algebra booleana

- le funzioni hanno una o più variabili di input e generano un valore di output che dipende soltanto dalla specifica combinazione di valori di queste variabili
- una semplice funzione  $f(x)$  di una variabile, può essere definita specificando quanto vale  $f(x)$  per ogni possibile valore di  $x$ 
  - $f(x) = 1$  se  $x$  vale 0, e  $f(x) = 0$  se  $x$  vale 1 ( funzione NOT )

## Tabelle di verità

Una funzione booleana  $F(v_1, v_2, \dots, v_n)$  può essere definita tramite la sua **tabella della verità**

- elenco di tutte le possibili combinazioni delle variabili di input con i corrispondenti output della funzione
- contiene ha  $2^n$  righe pari alle possibili combinazioni di  $v_1, v_2, \dots, v_n$

### Esempio

- una funzione  $F(v_1, v_2, v_3)$  potrebbe essere definita dalla seguente tabella della verità

$v_1$	$v_2$	$v_3$	$F$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

## Funzioni booleane definibili

Il numero di funzioni booleane definibili su  $n$  variabili booleane è un insieme finito

- a differenza di quanto accade ad esempio per le funzioni reali di variabili reali.

Poiché sono possibili  $2^n$  combinazioni di valori in input, è possibile definire  $2^{2^n}$  possibili combinazioni in output, e quindi  $2^{2^n}$  funzioni booleane distinte.

## Funzioni booleane definibili

Con 1 bit in ingresso, sono possibili 4 funzioni booleane

- le funzioni SET0 e SET1 impostano il valore ad uno o zero, indipendentemente dagli ingressi;
- la funzione identità, restituisce il valore che gli viene passato, viene anche chiamata Buffer;
- la funzione unaria più importante è il NOT che restituisce il valore opposto del valore di ingresso.

$x_1$	SET0	Buffer	NOT	SET1
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

## Funzioni booleane definibili

Con 2 bit in ingresso, sono possibili 16 funzioni booleane

- le più importanti sono AND ed OR, ma esistono altre funzioni di interesse come NAND, NOR, XOR, XNOR.

$x_1$	$x_2$	AND	OR	NAND	NOR	XOR	XNOR
0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1



## Le porte logiche


# Porte logiche

- Le porte logiche sono dispositivi elettronici che calcolano funzioni di segnali digitali e costituiscono la base hardware dei calcolatori.
- Ogni porta logica implementa una specifica funzione booleana come AND, OR o NOT.
- Il funzionamento interno delle porte logiche appartiene al livello dei dispositivi, situato al di sotto del livello logico digitale.
 
## Simboli delle porte logiche

Le porte logiche sono rappresentate da simboli standardizzati che ne descrivono il comportamento funzionale

- piccoli cerchi nei simboli rappresentano l'inversione del segnale.






## Completezza delle porte NAND


Le porte **NAND** sono logicamente **complete** perché permettono di realizzare qualsiasi tipologia di circuito logico

- qualsiasi funzione booleana può essere realizzata usando un'opportuna combinazione di porte AND, OR e NOT
- AND, OR e NOT possono essere realizzate usando soltanto porte NAND


$x_1$	$x_2$	AND	NAND
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 

NOT

 

AND

 


OR

## Completezza delle porte NOR

Le porte **NOR** sono logicamente **complete** perché permettono di realizzare qualsiasi tipologia di circuito logico

- qualsiasi funzione booleana può essere realizzata usando un'opportuna combinazione di porte AND, OR e NOT
- AND, OR e NOT possono essere realizzate usando soltanto porte NOR


$x_1$	$x_2$	OR	NOR
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

 
 
## Esempio di implementazione di una porta NOT

I transistor funzionano come interruttori binari velocissimi con tre connessioni: **collettore**, **base** ed **emettitore**


- quando la tensione  $V_{in}$  supera una soglia critica il transistor conduce portando  $V_{out}$  a 0 volt (circuito chiuso);
- quando  $V_{in}$  è sotto soglia il transistor interrompe la conduzione portando  $V_{out}$  a un valore vicino a  $V_{CC}$  (circuito aperto).


 
## Esempio di implementazione di una porta NOT

Il circuito in figura è un circuito invertitore che converte un valore logico 0 in 1 e viceversa, implementando la funzione **NOT**

- infatti, quando l'input è basso, l'output è alto, mentre quando l'input è alto, l'output è basso;
- la resistenza nel circuito è necessaria per limitare la corrente ed evitare danni al transistor.




## Esempio di implementazione di una porta NAND

Il circuito in figura implementa una porta **NAND**, che restituisce il valore logico invertito rispetto alla AND dei segnali di ingresso

- infatti, quando almeno uno degli input è basso, l'output è alto, mentre quando tutti gli input sono contemporaneamente alti, l'output è basso;
- la porta **AND** si ottiene ponendo un invertitore all'uscita di una NAND.

$x_1$	$x_2$	AND	NAND
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 


## Esempio di implementazione di una porta NOR

Il circuito in figura implementa una porta **NOR**, che restituisce il valore logico invertito rispetto alla OR dei segnali di ingresso

- infatti, quando almeno uno degli input è alto, l'output è basso, mentre quando tutti gli input sono contemporaneamente bassi, l'output è alto;
- la porta **OR** si ottiene ponendo un invertitore all'uscita di una NOR.

$x_1$	$x_2$	OR	NOR
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

 

## Complessità implementativa

- Le porte NAND e NOR richiedono solo due transistor mentre AND e OR necessitano di tre transistor ciascuna.
- Molti calcolatori preferiscono usare NAND e NOR come elementi base per la loro maggiore semplicità circuitale.
- Le porte logiche possono avere più di due ingressi, anche se raramente superano gli otto ingressi nella pratica.

## Tecnologie costruttive

- Le principali tecnologie per costruire porte logiche sono la bipolare (**TTL**, **ECL**) e la **MOS** (PMOS, NMOS, CMOS).
- La tecnologia **CMOS** domina nei moderni calcolatori per il basso consumo e l'alta densità di integrazione.
- Nonostante la minore velocità rispetto alle tecnologie bipolari, la **CMOS** opera a tensioni più basse (circa +1,5 volt).





## Rappresentazione algebrica di funzioni booleane

## Rappresentazione algebrica di funzioni booleane

- La **tabella di verità** di una funzione booleana specifica completamente gli output per tutti i possibili valori di input.
- All'aumentare delle variabili di input, le tabelle di verità diventano troppo grandi, rendendo necessarie la definizione di **notazioni alternative** e più **sintetiche**.

# Rappresentazione algebrica di funzioni booleane

## Se $x$ e $y$ sono due variabili booleane

- $AND(x, y)$  si rappresenta come prodotto  $x \cdot y$
- $OR(x, y)$  si rappresenta come somma  $x + y$
- $NOT(x)$  si rappresenta come  $\bar{x}$

## Teorema

- ogni **funzione booleana** è algebrica, cioè rappresentabile con un'**espressione dell'algebra**
- ogni **funzione booleana** può essere descritta come OR delle combinazioni per cui la funzione è vera (**somma di mintermini**)

## Esempi

- $AND(x_1, x_2) = x_1 x_2$
- $NAND(x_1, x_2) = (\bar{x}_1 \bar{x}_2) + x_1 \bar{x}_2 + \bar{x}_1 x_2$

$x_1$	$x_2$	AND	NAND
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

## Rappresentazione algebrica di funzioni booleane

### Forma Canonica

- la forma canonica di una funzione booleana rappresenta l'unione di tutte le combinazioni di input che producono output 1
- data una funzione booleana  $f(i_1, i_2, \dots, i_n)$ , si definisce forma canonica di  $f$  la seguente espressione algebrica

$$f(i_1, i_2, \dots, i_n) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{j=1}^m \prod_{i=1}^n x_{ij}^*$$

dove  $x_{ij}^* \in \{x_{ij}, \overline{x_{ij}}\}$  e viene chiamato **mintermine**

## Forma canonica: esempio

Consideriamo la tabella di verità di una funzione booleana a tre variabili:  $M = f(A, B, C)$

- $M$  corrisponde alla funzione logica di maggioranza che vale 0 se la maggioranza dei suoi valori di input vale 0, mentre vale 1 se la maggioranza degli input vale 1.

Righe della tabella di verità che producono in output il bit 1

$$\overline{A}BC, A\overline{B}C, AB\overline{C}, ABC$$

**Forma canonica**

$$M = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


# Implementazione di una funzione booleana

Una funzione booleana può essere implementata mediante un circuito elettronico che utilizza segnali per rappresentare le variabili di input e di output oltre ad alcune porte logiche come AND, OR e NOT

- la stessa funzione booleana può avere diverse implementazioni circuitali con caratteristiche diverse
 
## Esempio

$$M = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$



# Bibliografia

## Libro di testo

- Andrew S. Tanenbaum e Todd Austin. Architettura dei calcolatori. Un approccio strutturale. 6/ED. Anno 2013. Pearson Italia spa. (Disponibile nella sezione “Biblioteca”)

## Fonte argomenti e immagini

- Capitolo 3, da Paragrafo 3.1 a 3.1.3, pp. 151-158